

## 電子制御工学実験報告書

実験題目 : OP アンプの基礎・応用  
報告者 : 4 年 42 番 鷺尾 優作  
提出日 : 2022 年 12 月 22 日  
実験日 : 2022 年 11 月 24 日, 12 月 1 日, 12 月 8 日  
実験班 :  
共同実験者 : 39 番 宮崎 来  
40 番 吉田 玲音  
43 番 渡辺 あかり

### ※ 指導教員記入欄

評価項目	配点	一次チェック ． ．	二次チェック ． ．
記載量	20		
図・表・グラフ	20		
見出し, ページ番号, その他体裁	10		
その他の減点	－		
合計	50		

コメント：

## 1 目的

本実験では、OP アンプを用いた増幅回路・演算回路の特性を測定し、理解することを目的とする。

## 2 OP アンプによる負帰還増幅

OP アンプ (Operational Amplifier) は、負帰還によって入力電圧の増幅や演算を行うための素子である。負帰還増幅についての理解を深めるため、技術的背景・歴史について述べる。

### ■負帰還増幅理論の形成

一般的にアンプは、内部に使用される真空管（現代ではトランジスタ）周波数に対して非線形な特性を示すため、非線形な増幅となる。したがって中長距離の電気通信ネットワークなど回路内で何十回も増幅を行う場合、ノイズや歪みによって伝送信号が劣化してしまう。デジタル通信が発展する前の電気通信では、この問題は致命的であった。

OP アンプは、この問題が顕著に現れる 1900 年代前半のアメリカ大陸横断通信線の建設過程に開発された。

1927 年、アメリカ ベル研究所のハロルド・スティーブン・ブラックがゲインを犠牲にし増幅後の電圧を帰還させ比較しながら増幅することで増幅の線形性を高める着想をして以来、第二次世界大戦中の火器管制ネットワークの設計過程等を得て OP アンプの基礎技術が形成されることとなる。

OP アンプは外部に接続する負帰還・入力素子を設計者が適切に選定することで線形な増幅を得られるよう設計されており、OP アンプを安定して使用方法が負帰還と勘違いされがちであるが、歴史的には逆のようである。

この研究はハリー・ナイキストやヘンドリック・ボードの研究成果と合わせて制御工学などの他分野へと展開していくこととなる。

### ■ICOP アンプの誕生

テキサスインスツルメンツ社とアメリカ陸軍通信部隊との電子回路小型化のニーズによって 1959 年、半導体チップに全ての回路を詰め込む IC 技術が発明されるとさまざまな電気素子に IC 化による小型化、高機能化が図られることとなった。OP アンプも例外ではなく、IC 設計基礎技術の発展を得て 1963 年、フェアチャイルドセミコンダクター製  $\mu A702$  が ICOP アンプとして初めて市場に提供された。非対称電源特性やゲインの低さ等の問題を抱え市場に受け入れられなかったが、10 年以上にわたるトランジスタの性能向上、内部構造の見直しによって特性・使いやすさが向上し、現在の OP アンプの基礎技術が発展した。

### 3 OP アンプによる演算

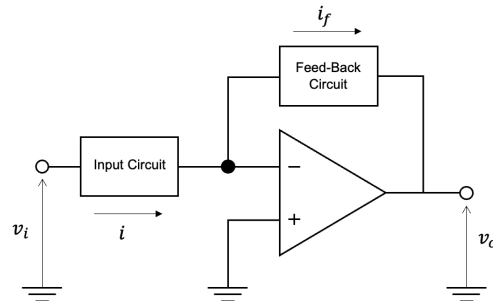


図 1: OP アンプを用いた基本的な負帰還回路

図 1 に OP アンプを用いた基本的な負帰還回路の構成を示す．OP アンプは先述したとおり，OP アンプは外部に接続する素子を設計者が適切に選定することで線型な演算増幅を可能とする IC である．実際の設計においては，入力端子に特性を与える回路，負帰還の特性を与える回路をそれぞれ構成することとなる．

2つの回路中に使用する素子を変更することで，OP アンプはさまざまな電氣的演算が可能となる．R（抵抗）を用いる比例増幅・反転増幅をはじめ，R（抵抗）C（キャパシタ）を組み合わせ微・積分に対応できるほか，組み合わせ次第ではバンドパスフィルタやローパスフィルタなどのフィルタ回路も構成できる．

本実験では，反転増幅回路，微分・積分回路，バンドパスフィルタを扱う．

#### ■反転増幅回路

図 2 に OP アンプを用いた反転増幅回路を示す．

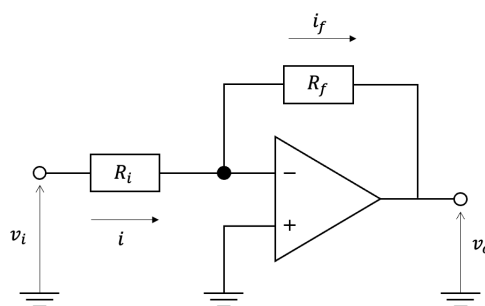


図 2: OP アンプを用いた反転増幅回路

反転増幅回路は，入力回路，負帰還回路にそれぞれ R（抵抗）を用いて構成される．OP アンプにはイマジナリーショートと呼ばれる特性があり，± 入力端子が短絡した状態で安定する．また，理想オペアンプにおいて入力端子のインピーダンスは  $\infty$  であることを考慮すれば， $i = i_f$  である．

したがって、オームの法則より、 $\frac{v_i}{R_i} = -\frac{v_o}{R_f}$  が成り立つから

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_i \quad (1)$$

式より、入力電圧に対して出力電圧は  $-R_f/R_i$  倍となることがわかる。

なお、 $A_0$  が無限大と仮定できない場合は、端子間電圧  $v_s = \frac{v_o}{A_0}$  として

$$\begin{aligned} \frac{v_i - v_s}{R_i} &= \frac{v_s - v_o}{R_f} \\ \frac{v_o}{v_i} &= \frac{R_f A_0}{(A_0 - 1)R_i + R_f} \\ v_o &= \frac{R_f A_0 v_i}{(A_0 - 1)R_i + R_f} \end{aligned} \quad (2)$$

のように求められる。(課題 1-1)

### ■微分回路

図 3(a) に OP アンプを用いた微分回路を示す。

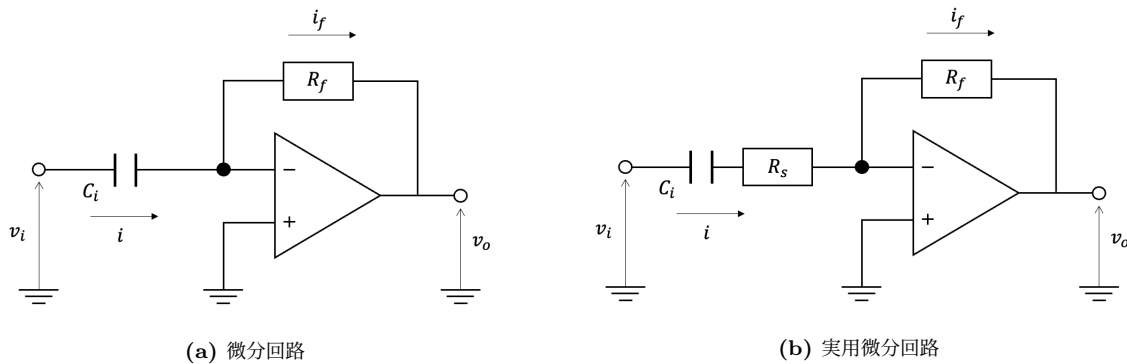


図 3: OP アンプを用いた微分回路

微分回路は反転増幅回路の入力回路を C (キャパシタ) に変更したものである。C (キャパシタ) のインピーダンスは時間 t に対して変動する。入力部のコンデンサ  $C_i$  に流れる電流は、 $C_i \frac{dv}{dt}$  であるから、反転増幅回路と同様にオームの法則を適用すれば

$$C_i \frac{dv}{dt} = -\frac{v_o}{R_f} \quad (3)$$

$$v_o = -C_i R_f \frac{dv}{dt} \quad (4)$$

という式が得られる。これは、出力電圧が入力電圧の時間微分に比例することを示している。

しかしながら、C (キャパシタ) のインピーダンスは高周波領域においては低くなるため、入力が高周波になるほど入力電流が増大し、出力電圧が無限大に発散する。OP アンプの駆動電圧は一般に  $-15V \sim 15V$  であり、出力電圧はこの時点で上限に達しクリッピングされるが、高周波ノイズを受けやすくなるため実用上は不適である。このため

一般的には図 3(b) に示すとおり，入力回路に  $R_s$ （抵抗）を挿入し，高周波領域において一定のインピーダンスを確保することで，出力電圧の発散を防ぐ実用微分回路が用いられる。

実用微分回路は入力信号が高周波に近づけば， $C_i$  成分が無視できるようになり反転増幅回路と見做せるようになる． $R_s$  の効果が  $C_i$  成分を上回る点が，微分回路としての機能の限界であり，カットオフ周波数と呼ばれる．カットオフ周波数は  $R_s$  と  $C_i$  の値に依存し，次式で求められる。

$$f_{cut} = \frac{1}{2\pi R_s C_i} \quad (5)$$

## ■積分回路

図 4(a) に OP アンプを用いた積分回路を示す。

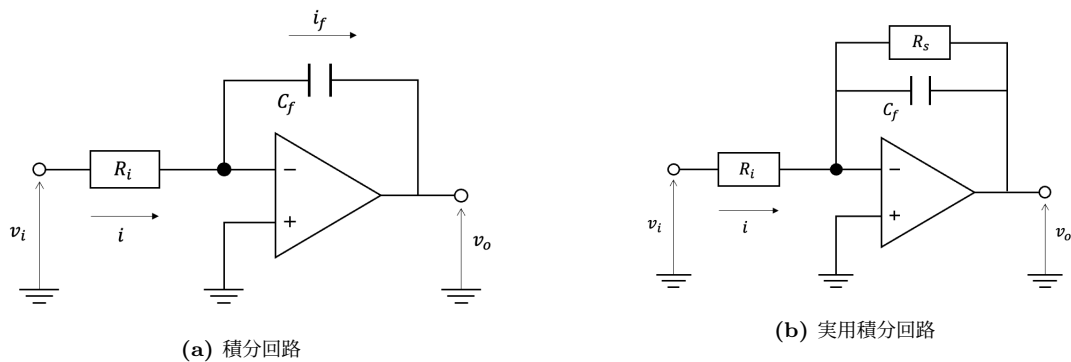


図 4: OP アンプを用いた積分回路

積分回路は反転増幅回路の負帰還回路を C（キャパシタ）に変更したものである．微分回路と同様に

$$-v_o = \frac{1}{C_f} \int_0^t \frac{v_i}{R_i} dt \quad (6)$$

$$v_o = -\frac{1}{R_i C_f} \int_0^t v_i dt \quad (7)$$

となり，入力電圧が時間積分されることを示している。

回路内にコンデンサを使用しているため，低周波領域にてインピーダンス高くなり，出力が飽和する微分回路と酷似した問題を抱えているため，実用上は図 4(b) に示すように，入力回路に  $R_s$ （抵抗）を挿入し，低周波領域において直流成分が通過可能な領域を確保することで，出力電圧の飽和を防ぐ実用積分回路が用いられる．このとき，カットオフ周波数は同様に定義され，次式で求められる。

$$f_{cut} = \frac{1}{2\pi R_s C_f} \quad (8)$$

## ■バンドパスフィルタ

図 5 に OP アンプを用いたバンドパスフィルタを示す。

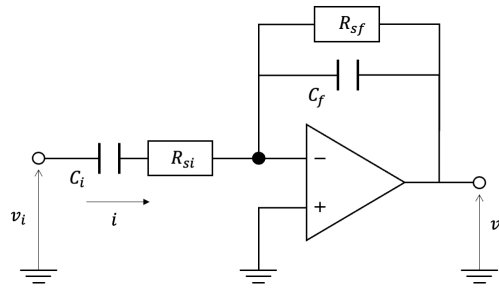


図 5: OP アンプを用いたバンドパスフィルタ

バンドパスフィルタは、入力信号の特定の周波数帯域のみを通過させるフィルタである。先に示した実用微分回路、実用積分回路はそれぞれ高周波領域、低周波領域においてインピーダンスの問題が生じ、出力電圧がカットオフされる特性があった。これら 2 回路を組み合わせることで、2 点のカットオフ周波数間の帯域の信号のみを通過するバンドパスフィルタを実現することができる。一般的なバンドパスフィルタでは増幅の必要性はないため  $R_{si} = R_{sf}$  とし、利得 0[dB] とする。

このときフィルタの動作は次のようになる。

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{e^{j\omega}}{\sqrt{\left\{\frac{1}{R_{sf}^2} + (\omega C_f)^2\right\} \{R_{si}^2 + (\omega C_i)^2\}}} \quad (9)$$


$$\left( \phi = -\arctan(\omega C_f R_{sf}) + \arctan\left(\frac{1}{\omega C_i R_{si}}\right) \pm \pi \right) \quad (10)$$

## 4 演算回路の動作観測


基本微分回路、基本積分回路に、

(a) 正弦波 振幅 0.5V 1kHz (b) 矩形波 振幅 0.5V 1kHz を与え、出力電圧の波形を記録した。

図 6 に微分回路の出力、図 7 に積分回路の出力を示す。

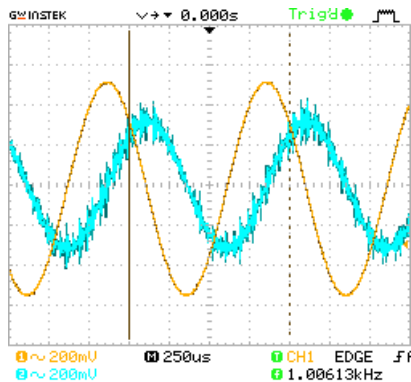


(a) 正弦波入力に対する応答

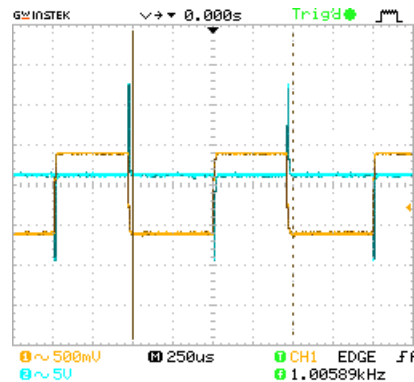


(b) 矩形波入力に対する応答

図 6: 微分回路の動作波形

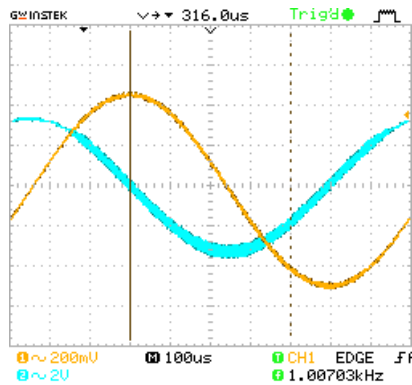

(a) 正弦波入力に対する応答

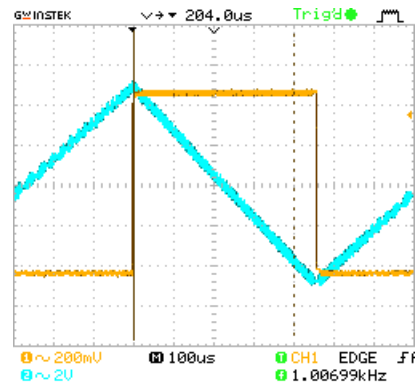

(b) 矩形波入力に対する応答

図 7: 積分回路の動作波形

正弦波入力ではそれぞれの入力波形に対する演算による位相差の発生, 矩形波入力では演算時に発生する微積分係数の変動の様子が認められる。

## 5 演算回路の特性測定

反転増幅回路 (case 1), 微分回路 (case 2.1), 実用微分回路 (case 2.2), 積分回路 (case 3.1), 実用積分回路 (case 3.2), バンドパスフィルタ (case 4) とし, 各回路の閉ループ利得, 入力に対する出力の位相差を測定する。

### 5.1 測定機器

#### ■case 1

1. OP アンプ OP07
2. ブレッドボード No.20
3. 直流電源装置 TRACO POWER No.5
4. 交流電源装置 KENWOOD AG-203 分類 L151 帳 1 番号 99
5. オシロスコープ GWINSTEK GDS-1022 No.19

#### ■case 2 3 4

1. OP アンプ 5534D JRC
2. ブレッドボード No.20
3. 直流電源装置 TRACO POWER No.5
4. 交流電源装置 KENWOOD AG-203 分類 L151 帳 1 番号 99
5. オシロスコープ GWINSTEK GDS-1022 No.19

## 5.2 使用定数

### ■case 1

1.  $R_i$  10k $\Omega$
2.  $R_f$  20k $\Omega$

### ■case 2.1 2.2

1.  $C_i$  47pF
2.  $R_f$  20k $\Omega$
3.  $R_s$  2k $\Omega$

### ■case 3.1 3.2

1.  $R_i$  10k $\Omega$
2.  $C_f$  22pF
3.  $R_s$  2k $\Omega$

### ■case 4

1.  $R_{is}$  2k $\Omega$
2.  $R_{fs}$  2k $\Omega$
3.  $C_i$  10pF
4.  $C_f$  1pF

## 5.3 測定内容・方法

本実験では、演算回路に正弦波を入力し、周波数対閉ループ利得特性及び周波数対位相差特性を測定する。



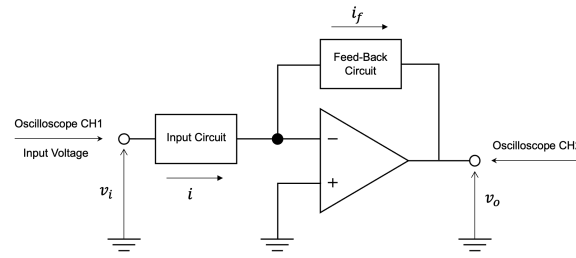



図 8: 演算回路測定位置

■**周波数対閉ループ特性** 演算回路に入力する正弦波の周波数を可変し、任意の周波数に対して回路が何 [dB] 増幅しているか測定する。オシロスコープにて出力波形の振幅を目視にて確認し、必要な情報を記録する。


■**周波数対位相差特性** 演算回路に入力する正弦波の周波数を可変し、入力波形に対する出力波形の位相差を測定する。オシロスコープにて位相差を目視確認し、必要な情報を記録する。

#### 5.4 case 1

図 9 に case 1 の回路特性測定結果をグラフで示す。

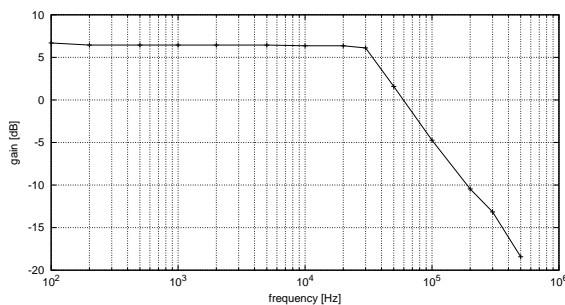

(a) 周波数対閉ループ利得特性

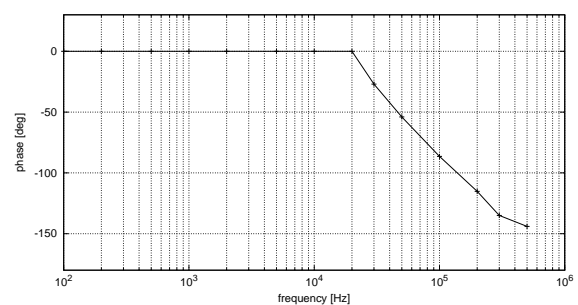

(b) 周波数対位相差特性

図 9: case 1 における回路特性測定結果

$R_i = 10k\Omega$ ,  $R_f = 20k\Omega$  より、測定対象の閉ループゲインは、次式で求められる。

$$G = 20 \log_{10} \frac{R_f}{R_i} \quad (11)$$

$$= 20 \log_{10} \frac{20}{10} \quad (12)$$

$$\approx 6.02 [\text{Hz}] \quad (13)$$

また、非反転増幅回路にて位相差は発生しないため 0 である。

図 9 からは、100Hz から 20kHz 弱まではこの理論値を満たし、その後線形に降伏していることが確認できる。この降伏は、オペアンプ内部に存在する C（キャパシタ）成分により、高周波領域において開ループゲイン  $A_0$  が減少することにより発生しているとみられる。

-20[dB/dec] にて近似直線を加えたものを図 10 に示す.

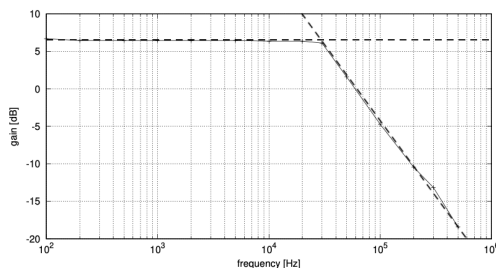


図 10: 周波数対閉ループ利得特性の直線近似

図 10 より, カットオフ周波数は 30kHz 付近であることが確認できる. (課題 1-3)

この特性が正しいか確認するため, 文献 [2] より, 図 11 に OP07 の閉ループ周波数応答特性を示す.


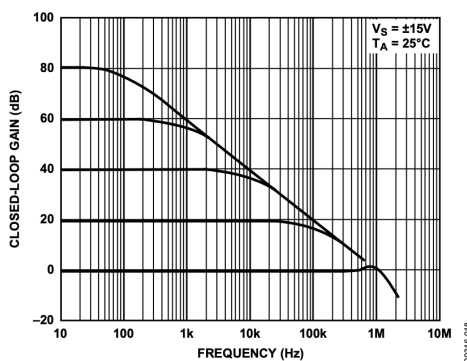


Figure 18. Closed-Loop Frequency Response for Various Gain Configurations


図 11: データシート上の閉ループ周波数応答特性

図 11 から, 定常時の閉ループゲイン 6[dB] として推定すると, 10kHz から 50kHz の間で降伏することがわかる.

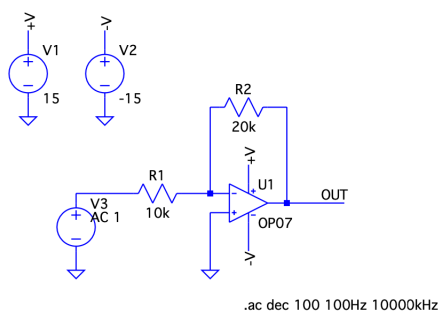また, LTSpice 上で OP07 アンプの特性を同様の回路を構成しシミュレーションを行ったところ, 図 12 に示す結果を得られた.



(a) 構成したモデル

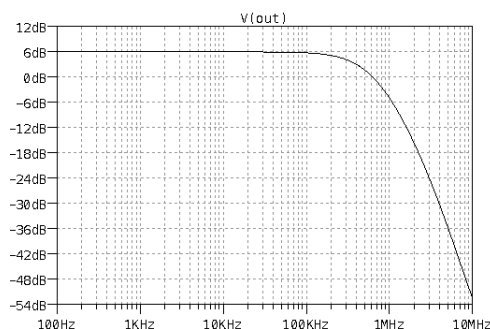

(b) シミュレーション結果

図 12: LTSpice を用いた case 1 のシミュレーション

この場合も、30kHz 付近にて降伏が始まる様子が確認できる。

以上の結果から、測定値は正しい特性を観測したものであると判断する。

最後に  $A_0$  が 20% 低下した点を考え理論値を計算し比較する。  $A_0 = 200000$  と仮定して、

$$\begin{aligned}
 G &= 20 \log_{10} \frac{v_o}{v_i} \\
 &= 20 \log_{10} \frac{R_f A_0}{(A_0 - 1) R_i + R_f} \\
 &\approx 6.02 [\text{Hz}]
 \end{aligned} \tag{14}$$

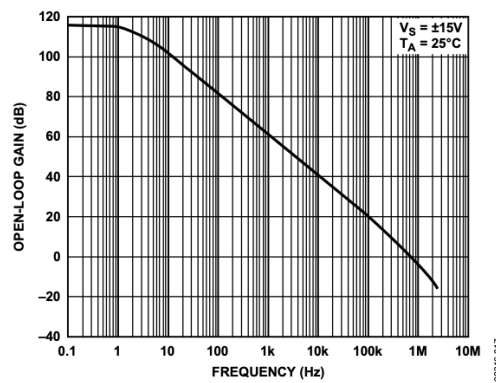


Figure 17. Open-Loop Frequency Response

図 13: データシート上の開ループ周波数応答特性

20% の低下であるから、-1.9[dB] 程度の変化である。このとき図 13 はほとんど変化を示しておらず、計算結果と一致する。従って、 $A_0$  の 20% 低下ではほとんどゲイン変化は起こらない。(課題 1-2)

## 5.5 case 2

図 14 に case 2.1 2.2 の回路特性測定結果をグラフで重ねて示す。

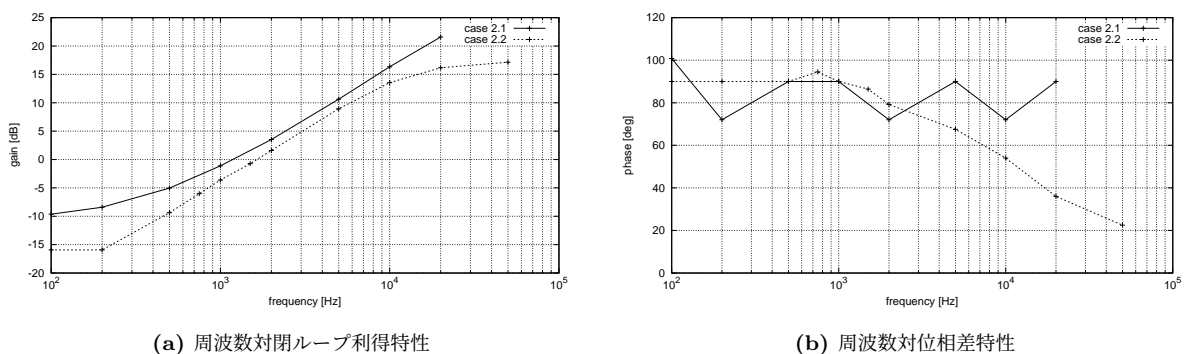


図 14: case 2.1 2.2 における回路特性測定結果

図 14(a) の高周波領域において、case 2.2 が case 2.1 に対して線形性を失い、増幅率が下がっていることから、 $R_s$  によるインピーダンス補償が働いていることが観察できる。また、図 14(b) では、case 2.1 が位相差 +90deg 程度の特

性を示しており，入力波形に対して微分されていることがわかる．一方 case 2.2 は周波数の増加に伴い，微分回路としての特性が失われ反転増幅回路に近づくため，位相差が 0deg に向かって減少している．

ここで，カットオフ周波数  $f_{cut}$  とすると，

$$f_{cut} = \frac{1}{2\pi R_s C_i} \quad (15)$$

$$\approx 1700[\text{Hz}] \quad (16)$$

であり，図 (a)，(b) の降伏開始点と一致していることがわかる．

また，実用微分回路の周波数領域について，次の式が成り立つから，理想的な関数は次の式で与えられる．

$$\begin{cases} V_i(s) = \left( R_s + \frac{1}{sC_i f} \right) I(s) \\ V_o(s) = -I(s)R_f \end{cases}$$

$$\frac{V_i(s)}{V_o(s)} = -\frac{sC_f R_f}{sC_i R_s + 1} = -\frac{0.000044s}{0.000022s + 1}$$

偏角  $\phi$  とすると，逆関数より  $\phi = \arctan \frac{1}{\omega C_i R_s} = \arctan \frac{1}{0.000044\pi f}$  これら式の特性は図 14(a)(b) に一致している．(課題 2)

## 5.6 case 3

図 15 に case 3.1 3.2 の回路特性測定結果をグラフで重ねて示す．

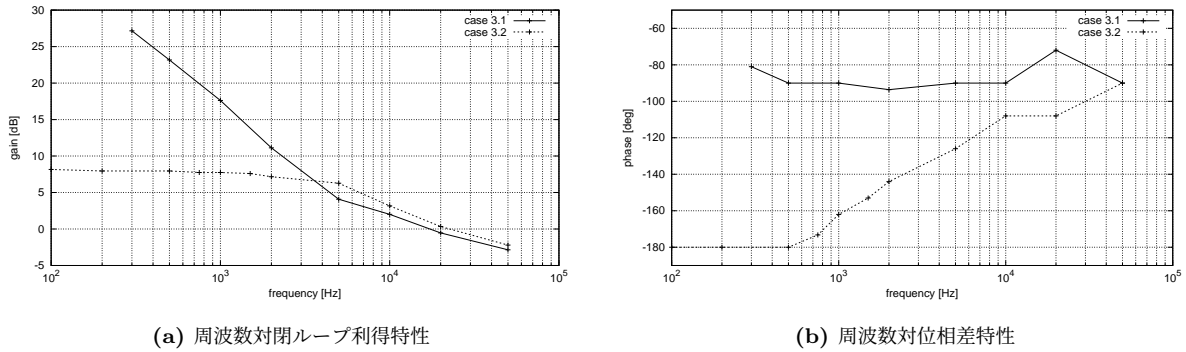


図 15: case 3.1 3.2 における回路特性測定結果

図 15(a) の低周波領域において，case 3.2 が case 3.1 に対して線形性を失い，増幅率が下がっていることから， $R_s$  によるインピーダンス補償が働いていることが観察できる．また，図 15(b) では，case 3.1 が位相差-90deg 程度の特性を示しており，入力波形に対して積分されていることがわかる．case 3.2 は周波数の増加に伴って実用微分回路としての特性が大きくなるため，-90deg に近づく特性となっている，

カットオフ周波数は，

$$f_{cut} = \frac{1}{2\pi R_s C_f} \quad (17)$$

$$\approx 7240[\text{Hz}] \quad (18)$$

であり、図 (a), (b) の降伏開始点と一致していることがわかる。

また、実用積分回路の周波数領域について、次の式が成り立つから、理想的な関数は次の式で与えられる。

$$\begin{cases} V_i(s) = \{I_R(s) + I_C(s)\}R_1 \\ V_o(s) = -I_R(s)R_s = -\frac{I_C(s)}{sC_f} \end{cases}$$

$$\frac{V_i(s)}{V_o(s)} = -\frac{R_1}{R_s + sR_1R_sC_f} = -\frac{1}{2 + j0.000088\pi f}$$

偏角  $\phi$  とすると、逆関数より  $\phi = \arctan \frac{0.000088\pi f}{2} = \arctan(0.000044\pi f)$  これら式の特性は図 15(a)(b) に一致している。(課題 3)

## 5.7 case 4

図 16 に case 4 の回路特性測定結果をグラフで示す。

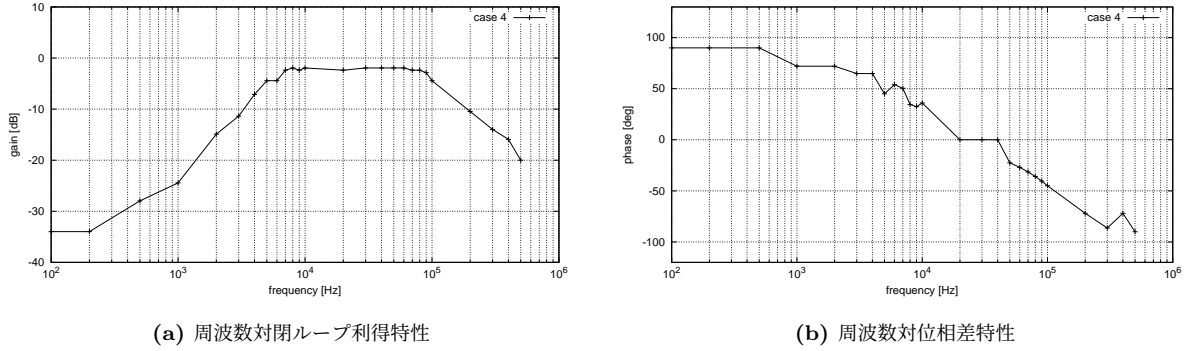


図 16: case 4 における回路特性測定結果

図 15(a) から、低周波、高周波領域にてゲインが低下し、特定の帯域のみ通過 (0db) しているバンドパスフィルタの特性が確認できる。図 15(b) では実用微分回路による位相変動が顕著にみられる、より高周波の領域にて -90deg に漸近することが推定される。

低域カットオフ周波数  $f_{Lcut}$ 、高域カットオフ周波数  $f_{Hcut}$  とすると、

$$f_{Lcut} = \frac{1}{2\pi R_s C_i} \quad (19)$$

$$\approx 7960[\text{Hz}] \quad (20)$$

$$f_{Hcut} = \frac{1}{2\pi R_s C_f} \quad (21)$$

$$\approx 79600[\text{Hz}] \quad (22)$$

これら帯域特性は測定データと合致する。したがって測定値は正しい特性を観測したものと判断する。

## 6 測定データ

実験中に測定したデータを添付する.

表 1: case 1

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.1	2	4.32	0	2.16	6.69	10000.00	0
0.2	2	4.2	0	2.1	6.44	5000.00	0
0.5	2	4.2	0	2.1	6.44	2000.00	0
1	2	4.2	0	2.1	6.44	1000.00	0
2	2	4.2	0	2.1	6.44	500.00	0
5	2	4.2	0	2.1	6.44	200.00	0
10	2	4.16	0	2.08	6.36	100.00	0
20	2	4.16	0	2.08	6.36	50.00	0
30	2	4.04	-2.5	2.02	6.11	33.33	-27
50	2	2.4	-3	1.2	1.58	20.00	-54
100	2	1.16	-2.4	0.58	-4.73	10.00	-86.4
200	2	0.6	-1.6	0.3	-10.46	5.00	-115.2
300	2	0.44	-1.25	0.22	-13.15	3.33	-135
500	2	0.24	-0.8	0.12	-18.42	2.00	-144

表 2: case 2.1

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.1	0.5	0.165	2800	0.33	-9.63	10000	100.8
0.2	0.5	0.19	1000	0.38	-8.40	5000	72
0.5	0.5	0.28	500	0.56	-5.04	2000	90
1	0.5	0.44	250	0.88	-1.11	1000	90
2	0.5	0.75	100	1.5	3.52	500	72
5	0.5	1.7	50	3.4	10.63	200	90
10	0.5	3.28	20	6.56	16.34	100	72
20	0.5	6	12.5	12	21.58	50	90

表 3: case 2.2

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.1	0.5	0.08	2500	0.16	-15.92	10000.00	90.00
0.2	0.5	0.08	1250	0.16	-15.92	5000.00	90.00
0.5	0.5	0.17	500	0.34	-9.37	2000.00	90.00
0.75	0.5	0.25	350	0.5	-6.02	1333.33	94.50
1	0.5	0.33	250	0.66	-3.61	1000.00	90.00
1.5	0.5	0.46	160	0.92	-0.72	666.67	86.40
2	0.5	0.6	110	1.2	1.58	500.00	79.20
5	0.5	1.4	37.5	2.8	8.94	200.00	67.50
10	0.5	2.38	15	4.76	13.55	100.00	54.00
20	0.5	3.22	5	6.44	16.18	50.00	36.00
50	0.5	3.6	1.25	7.2	17.15	20.00	22.50

表 4: case 3.1

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.3	0.5	11.4	-750	22.8	27.16	3333.33	-81.00
0.5	0.5	7.2	-500	14.4	23.17	2000.00	-90.00
1	0.5	3.8	-250	7.6	17.62	1000.00	-90.00
2	0.5	1.8	-130	3.6	11.13	500.00	-93.60
5	0.5	0.8	-50	1.6	4.08	200.00	-90.00
10	0.5	0.63	-25	1.26	2.01	100.00	-90.00
20	0.5	0.47	-10	0.94	-0.54	50.00	-72.00
50	0.5	0.36	-5	0.72	-2.85	20.00	-90.00

表 5: case 3.2

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.1	0.5	1.28	0	2.56	8.16	10000.00	-180
0.2	0.5	1.25	0	2.5	7.96	5000.00	-180
0.5	0.5	1.25	0	2.5	7.96	2000.00	-180
0.75	0.5	1.22	25	2.44	7.75	1333.33	-173.25
1	0.5	1.22	50	2.44	7.75	1000.00	-162
1.5	0.5	1.2	50	2.4	7.60	666.67	-153
2	0.5	1.14	50	2.28	7.16	500.00	-144
5	0.5	1.03	30	2.06	6.28	200.00	-126
10	0.5	0.72	20	1.44	3.17	100.00	-108
20	0.5	0.52	10	1.04	0.34	50.00	-108
50	0.5	0.388	5	0.776	-2.20	20.00	-90



表 6: case 4

入力諸元		測定値		計算値			
周波数 [kHz]	入力 [V]	出力 [V]	位相遅れ [us]	利得比	利得 G[dB]	1 周期 T[us]	位相遅れ [deg]
0.1	0.5	0.01	2500	0.02	-33.98	10000.00	90
0.2	0.5	0.01	1250	0.02	-33.98	5000.00	90
0.5	0.5	0.02	500	0.04	-27.96	2000.00	90
1	0.5	0.03	200	0.06	-24.44	1000.00	72
2	0.5	0.09	100	0.18	-14.89	500.00	72
3	0.5	0.135	60	0.27	-11.37	333.33	64.8
4	0.5	0.22	45	0.44	-7.13	250.00	64.8
5	0.5	0.3	25	0.6	-4.44	200.00	45
6	0.5	0.3	25	0.6	-4.44	166.67	54
7	0.5	0.38	20	0.76	-2.38	142.86	50.4
8	0.5	0.4	12	0.8	-1.94	125.00	34.56
9	0.5	0.38	10	0.76	-2.38	111.11	32.4
10	0.5	0.4	10	0.8	-1.94	100.00	36
20	0.5	0.38	0	0.76	-2.38	50.00	0
30	0.5	0.4	0	0.8	-1.94	33.33	0
40	0.5	0.4	0	0.8	-1.94	25.00	0
50	0.5	0.4	-1.25	0.8	-1.94	20.00	-22.5
60	0.5	0.4	-1.25	0.8	-1.94	16.67	-27
70	0.5	0.38	-1.25	0.76	-2.38	14.29	-31.5
80	0.5	0.38	-1.25	0.76	-2.38	12.50	-36
90	0.5	0.36	-1.25	0.72	-2.85	11.11	-40.5
100	0.5	0.3	-1.25	0.6	-4.44	10.00	-45
200	0.5	0.15	-1	0.3	-10.46	5.00	-72
300	0.5	0.1	-0.8	0.2	-13.98	3.33	-86.4
400	0.5	0.08	-0.5	0.16	-15.92	2.50	-72
500	0.5	0.05	-0.5	0.1	-20.00	2.00	-90

## 参考文献

- [1] 永井 誠、実験テキスト「OP アンプの基礎・応用」、(2022 年)
- [2] Analog Devices、OP07 Deta Sheet、<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf>、(accessed 2022/12)